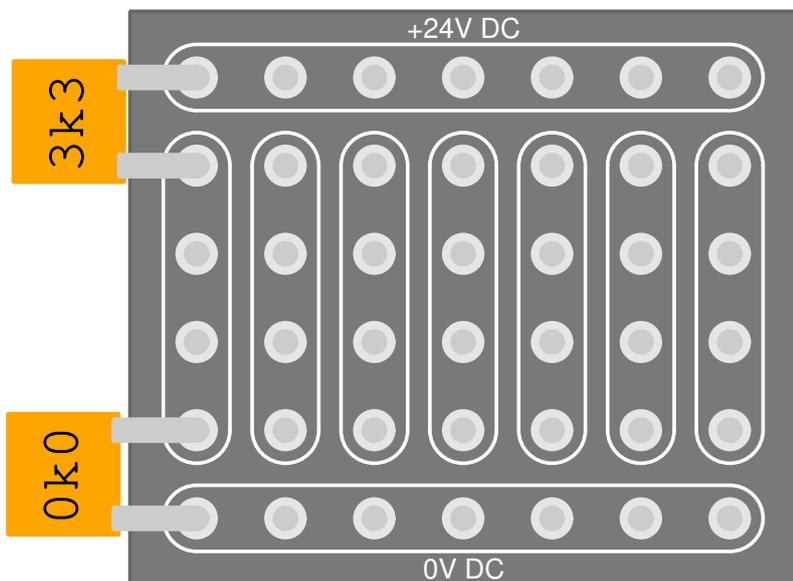




Oppgave 1

Vis hvordan du ville målt spenningen over motstanden i denne kretsen. Marker hvordan du ville stilt inn multimeteret og skriv forventet resultat i displayet



Oppgave 2

Vis hvordan du ville målt verdien på motstanden. Marker hvordan du ville stilt inn multimeteret og skriv forventet resultat i displayet

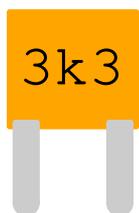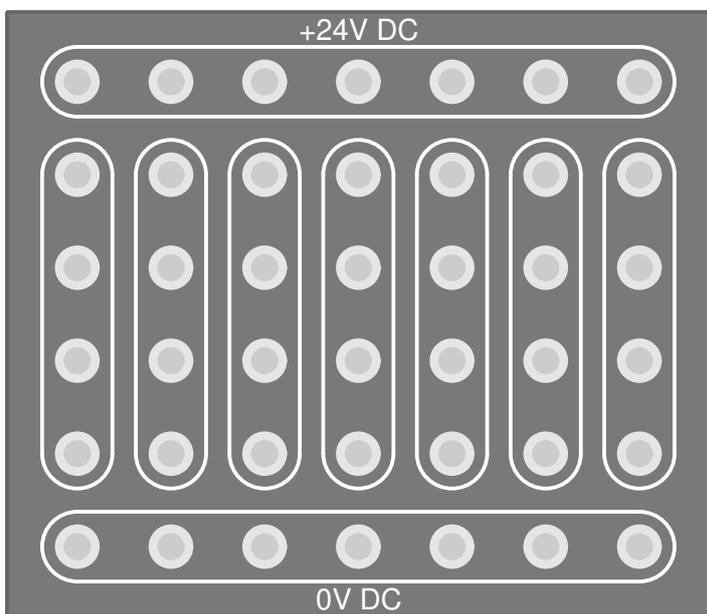

Oppgave 3

Vis hvordan du ville målt strømmen i denne kretsen. Marker hvordan du ville stilt inn multimeteret og skriv forventet resultat i displayet

